

Electrónica digital
Laboratorio 09

Ejercicio 01

Módulos de los Flip Flop de 1, 2 y 4 bits

```
9 // Flip Flop D 1 bit
10
11 module FFD1(input wire clk, EN, reset, input wire C, output reg D);
12     always @ (posedge clk, posedge reset) begin
13
14         // Non-blocking assignment
15         if(reset) // Colocar todos los valores en 0
16             D <= 1'b0;
17
18         else if(EN == 1) // Enabled encendido cuenta cuenta cada flanco del reloj
19             D <= C;
20         end
21     endmodule
22
23 // Flip Flop 2 bits
24
25 module FFD2(input wire clk, EN, reset, input wire [1:0]C, output [1:0]D);
26
27     FFD1(clk, EN, reset, C[0], D[0]);
28     FFD1(clk, EN, reset, C[1], D[1]);
29
30 endmodule
31
32 // Flip Flop 4 bits
33
34 module FFD4(input wire clk, EN, reset, input wire [3:0]C, output [3:0]D);
35
36     FFD2 clk, EN, reset, C[3:2], D[3:2]);
37     FFD2 clk, EN, reset, C[1:0], D[1:0]);
38
39 endmodule
40
41 endmodule
```

```
// Prueba del FFD de dos bits
initial begin
    #34
    $display("\n");
    $display("Flip Flop de 1 bit");
    $display("\n");
    $display("-----|----|");
    $display(" clk EN reset C | D |");
    $display("-----|----|");
    $monitor("%b %b %b %b | %b |", clk, EN, reset, C1, D1);

    #1 clk = 0; reset = 0; EN = 0; C = 2'b00;
    #5 reset = 1; EN = 1; C1 = 2'b00;
    #5 reset = 0; EN = 1; C1 = 2'b00;
    #5 C1 = 2'b11;
    #5 C1 = 2'b00;
    #5 EN = 0;
    #5 C1 = 2'b11;

end

// Prueba del FFD de 4 bits
initial begin
    #66
    $display("\n");
    $display("Flip Flop de 1 bit");
    $display("\n");
    $display("-----|----|");
    $display(" clk EN reset C | D |");
    $display("-----|----|");
    $monitor("%b %b %b %b | %b |", clk, EN, reset, C2, D2);

    #1 clk = 0; reset = 1; EN = 1; C2 = 4'b0000;
    #5 reset = 0; EN = 1; C2 = 4'b0000;
    #5 reset = 0; EN = 1; C2 = 4'b0000;
    #5 C2 = 4'b1111;
    #5 C2 = 4'b0000;
    #5 EN = 0;
    #5 C2 = 4'b1111;

end
```

Testbench

```
module testbench();

    //inputs
    reg clk, EN, reset;
    reg C;
    reg [1:0]C1;
    reg [3:0]C2;

    //outputs
    wire D;
    wire [1:0]D1;
    wire [3:0]D2;

    // Clock
    always
    begin
        clk <= 1; #1 clk <= ~clk; #1;
    end

    // Llamar a los módulos
    FFD1 clk, EN, reset, C, D; // Flitidiflop 1 bit

    FFD2 B1 clk, EN, reset, C1[1:0], D1[1:0]; // Flitidiflop 2 bits

    FFD4 R1 clk, EN, reset, C2[3:0], D2[3:0]; // Flitidiflop 4 bits

    initial begin
        #1
        $display("\n");
        $display("Flip Flop de 1 bit");
        $display("\n");
        $display("-----|----|");
        $display(" clk EN reset C | D |");
        $display("-----|----|");
        $monitor("%b %b %b %b | %b |", clk, EN, reset, C, D);

        #1 clk = 0; reset = 0; EN = 1; C = 0;
        #5 reset = 1; EN = 1; C = 0;
        #5 reset = 0; EN = 1; C = 0;
        #5 C = 1;
        #5 C = 0;
        #5 EN = 0;
        #5 C = 1;

    end

end
```


```
initial
    #100 $finish;

// GTKwave para el diagrama de timing
initial begin
    $dumpfile("Ejercicio_01_tb.vcd");
    $dumpvars(0, testbench);
end
endmodule
```

Para crear 3 Flip Flops tipo D de 1, 2 y 4 bits respectivamente se utilizaron los flancos del reloj, un reset y un enable. Por lo que, para crear un FF de 2 bits se utilizaron dos FF de 1 bit, y para el FF de 4 bits, se utilizaron 2 FF de 2 bits. Para finalizar, se realizó un testbench para verificar que los módulos funcionaran como debían.

Ejercicio 02

Circuitverse

 

Módulo de los Flip Flops tipo D y T

```
// Flip Flop D 1 bit
module FFD(input wire clk, EN, reset, input wire C, output reg D);
    always @ (posedge clk, posedge reset) begin

        // Non-blockinf assignment
        if(reset) // Colocar todos los valores en 0
            D <- 1'b0;

        else if(EN == 1) // Enabled encendido cuenta cuenta cada flanco del reloj
            D <- C;
    end
endmodule

// Módulo flip flop tipo T
module FFT(input wire clk, EN, reset, output D);
    wire W;
    assign W = ~D;

    FFD A1(clk, EN, reset, W, D);
endmodule
```

Testbench

```
module testbench();

    reg clk, EN, reset;
    wire Q;

    // Clock
    always
        #1 clk = ~clk;

    // Llamar al módulo del FF tipo T
    FFT B1(clk, EN, reset, Q);

    // Inicializar la Prueba
    initial begin
        #1
        $display("\n");
        $display(" Flip Flop tipo T de 1 bit ");
        $display("\n");
        $display("-----|-----|");
        $display(" clk EN reset | Q |");
        $display("-----|-----|");
        $monitor("%b %b %b | %b |", clk, EN, reset, Q);


        #1 clk = 0; reset = 1; EN = 0;
        #5 reset = 0; EN = 1;
        #5 reset = 0; EN = 1;
        #5 EN = 0;

    end

    initial
        #20 $finish;

    // GTKWave para el diagrama de timing
    initial begin
        $dumpfile("Ejercicio_02_tb.vcd");
        $dumpvars(0, testbench);
    end
endmodule
```

GTKWAVE

 


Flip Flop tipo T de 1 bit

clk	EN	reset	Q
x	x	x	x
0	0	1	0
1	0	1	0
0	0	1	0
1	0	1	0
0	0	1	0
1	1	0	1
0	1	0	1
1	1	0	0
0	1	0	0
1	1	0	1
0	1	0	1
1	1	0	0
0	1	0	0
1	1	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
0	0	0	1
1	0	0	1
0	0	0	1

gtkwave Ejercicio_02_tb.vcd

GTKWAVE

 

Para crear un Flip Flop tipo T a partir de uno D se utilizó el código del FF de 1 bit, del ejercicio anterior y fue instanciado en el módulo del FF tipo T de 1 bit. Su funcionamiento consta de utilizar los flancos del reloj, para que, cuando varíen y el enable esté encendido, la entrada del FF sea Q negado.

Ejercicio 3

Tabla para el crear el Flip Flop tipo JK


Term	J	K	Q	=>	D
0	0	0	0		0
1	0	0	1		1
2	0	1	0		0
3	0	1	1		0
4	1	0	0		X
5	1	0	1		1
6	1	1	0		1
7	1	1	1		0

Ecuación minimizada

Entered by truthtable:
 $D = J' K' Q + J K' Q + J K Q'$

Minimized:
 $D = K' Q + J Q'$

Circuitverse

 

Módulo

```
// Flip Flop D 1 bit

module FFD(input wire clk, EN, reset, input wire C, output reg D);
    always @ (posedge clk, posedge reset) begin
        // Non-blockinf assigment
        if(reset) // Colocar todos los valores en 0
            D <= 1'b0;

        else if(EN == 1) // Enabled encendido cuenta cuenta cada flanco del reloj
            D <= C;
    end
endmodule

// Flip Flop JK

module FFJK(input wire clk, EN, reset, input wire J, K, output Q);
    wire D, QN, KN, Y1, Y2;

    not(QN, Q);
    not(KN, K);
    and(Y1, KN, Q);
    and(Y2, J, QN);
    or(D, Y1, Y2);

    FFD A1(clk, EN, reset, D, Q);
endmodule
```

Testbench

```
module testbench();

    // Inputs
    reg clk, EN, reset;
    reg J, K;

    // Outputs
    wire Q;

    // Clock
    always
        #1 clk = ~clk;

    // Instanciar el módulo
    FFJK A1(clk, EN, reset, J, K, Q);

    initial begin
        #1
        $display("\n");
        $display("Flip Flop JK");
        $display("\n");
        $display("-----|-----");
        $display(" clk EN reset J K | Q |");
        $display("-----|-----");
        $monitor("%b %b %b %b | %b |", clk, EN, reset, J, K, Q);

        #1 clk = 0; reset = 1; EN = 1; J = 0; K = 0;
        #5 reset = 0; EN = 1;
        #5 J = 1;
        #5 K = 1;
        #5 J = 0;
        #5 J = 1; K = 0;
    end

    initial
        #70 $finish;

    // GTWAVE para el diagrama de timing
    initial begin
        $dumpfile("Ejercicio_003_tb.vcd");
        $dumpvars(0, testbench);
    end
endmodule
```

Flip Flop JK					
clk	EN	reset	J	K	Q
x	x	x	x	x	x
0	1	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1
0	1	0	1	1	1
1	1	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0
1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0
0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1

Testbench

```

module testbench();
    reg EN;
    reg [3:0]S;
    wire [3:0]Q;

    // Instanciar el módulo
    BT A1(EN, S, Q);

    // Inicialización de la prueba del Buffer
    initial begin
        #1
        $display("\n");
        $display("Buffer triestado de 4 bits");
        $display("\n");
        $display("-----|-----|");
        $display(" EN   S       | Q   |");
        $display("-----|-----|");
        $monitor("%b   %b       | %b   |", EN, S, Q);

        #1 EN = 0; S = 4'b0000;
        #5 EN = 1;
        #5 S = 4'b1111;
        #5 EN = 0;


        end

        initial
            #25 $finish;

        // GTKwave para el diagrama de timing
        initial begin
            $dumpfile("Ejercicio_4_tb.vcd");
            $dumpvars(0, testbench);
        end
    endmodule

```

GTKWAVE

 

Para crear un Flip Flop tipo JK se utilizó lógica combinacional con el módulo del Flip Flop tipo D de un bit. Se requirieron 2 compuertas not, and y una or. Para finalizar, se realizó un testbench para verificar el funcionamiento del mismo.

Ejercicio 4

Módulo del buffer triestado

```

module BT(input wire EN,
    input wire [3:0]S, // Entradas
    output wire [3:0]Q); // Salidas


    assign Q = (EN) ? S : 4'bz; // Cuando EN = 0 la salida está en alta impedancia
endmodule

```

Buffer triestado de 4 bits		
EN	S	Q
x	xxxx	xxxx
0	0000	zzzz
1	0000	0000
1	1111	1111
0	1111	zzzz

gtkwave Ejercicio_4_tb.vcd Ejercicio_4_tb.gtkw

GTKWAVE

 

Para crear un buffer triestado se requirió de un enable, un input de 4 bits, un output de 4 bits y se tomó en cuenta que su funcionamiento se basa en que la salida es igual a la entrada a menos que enable esté apagado, ya que, en ese momento, se evidencia alta impedancia como es visto de color Amarillo en el diagrama de timing.

Ejercicio 5

Módulo

```
// Implementación de la tabla como memoria ROM utilizando case

module MROM(input wire EN,
            input wire [6:0]entori,
            output reg [12:0]shuppatsu);

    always @ (EN or entori)begin
        shuppatsu = 0;
        if (EN)
            case (entori)

                7'bxxxxx0: shuppatsu <= 13'b1000000001000;
                7'b00001x1: shuppatsu <= 13'b0100000001000;
                7'b00000x1: shuppatsu <= 13'b1000000001000;
                7'b00011x1: shuppatsu <= 13'b1000000001000;
                7'b00010x1: shuppatsu <= 13'b0100000001000;
                7'b0010xx1: shuppatsu <= 13'b0001001000010;
                7'b0010xx1: shuppatsu <= 13'b0010101000010;
                7'b0110xx1: shuppatsu <= 13'b0110101000000;
                7'b0110xx1: shuppatsu <= 13'b1000000011000;
                7'b1000x11: shuppatsu <= 13'b1000000001000;
                7'b1000x01: shuppatsu <= 13'b1000000001000;
                7'b1001x11: shuppatsu <= 13'b1000000001000;
                7'b1001x01: shuppatsu <= 13'b0100000001000;
                7'b1010xx1: shuppatsu <= 13'b0010101000010;
                7'b1010xx1: shuppatsu <= 13'b0110101100000;
                7'b1100xx1: shuppatsu <= 13'b0110101100000;
                7'b1100xx1: shuppatsu <= 13'b1000000001001;
                7'b1110xx1: shuppatsu <= 13'b0000000001001;
                7'b1110xx1: shuppatsu <= 13'b0011100000010;
                7'b1111xx1: shuppatsu <= 13'b0111001000000;

            endcase
        end
    endmodule
```

Testbench

```
module testbench();

    reg EN;
    reg [6:0]entori;
    wire [12:0]shuppatsu;

    // Instanciar el módulo
    MROM A1(EN, entori, shuppatsu);

    initial begin
        #1
        $display("\n");
        $display("Memoria ROM");
        $display("\n");
        $display("-----|-----");
        $display("EN entori | shuppatsu |");
        $display("-----|-----");
        $monitor("%b %b | %b", EN, entori, shuppatsu);

        #1 EN = 0; entori = 7'b0000000;
        #1 EN = 1;
        #3 entori = 7'bxxxxx0;
        #3 entori = 7'b00001x1;
        #3 entori = 7'b00000x1;
        #3 entori = 7'b00011x1;
        #3 entori = 7'b00010x1;
        #3 entori = 7'b0010xx1;
        #3 entori = 7'b0010xx1;
        #3 entori = 7'b0110xx1;
        #3 entori = 7'b0110xx1;
        #3 entori = 7'b0110xx1;
        #3 entori = 7'b0110xx1;
        #3 entori = 7'b1000x11;
        #3 entori = 7'b1000x01;
        #3 entori = 7'b1001x11;
        #3 entori = 7'b1001x01;
        #3 entori = 7'b1010xx1;
        #3 entori = 7'b1010xx1;
        #3 entori = 7'b1100xx1;
        #3 entori = 7'b1100xx1;
        #3 entori = 7'b1110xx1;
        #3 entori = 7'b1110xx1;
        #3 entori = 7'b1111xx1;

        end


    initial
        #60 $finish;

    // GTKwave para el diagrama de timing
    initial begin
        $dumpFile("Ejercicio_5_tb.vcd");
        $dumpvars(0, testbench);
    end
endmodule
```

EN	entori	shuppatsu
x	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx
0	0000000	0000000000000
1	0000000	1000000001000
1	xxxxxx0	1000000001000
1	00001x1	0100000001000
1	00000x1	1000000001000
1	00011x1	1000000001000
1	00010x1	0100000001000
1	0010xx1	0001001000010
1	0011xx1	1001001100000
1	0100xx1	0011010000010
1	0101xx1	0011010000100
1	0110xx1	1011010100000
1	0111xx1	1000000111000
1	1000x11	0100000001000
1	1000x01	1000000001000
1	1001x11	1000000001000
1	1001x01	0100000001000
1	1010xx1	0011011000010
1	1011xx1	1011011100000
1	1100xx1	0100000001000
1	1101xx1	0000000001001
1	1110xx1	0011100000010
1	1111xx1	1011100100000

gtkwave Ejercicio_5_tb.vcd Ejercicio_5

GTKWAVE

 

Para implementar la tabla proporcionada como memoria ROM se utilizó la función de case que permite establecer todas las condiciones sin la necesidad de utilizar el commando de if para cada una. Asimismo, se realizó un módulo de testbench para corroborar que el funcionamiento del mismo era el correcto. Para esto, se probaron 21 posibles combinaciones y en efecto, el funcionamiento era el debido.

Link al repositorio:

https://github.com/valeelorraine/Laboratorios_Digital

Link a circuitverse:

<https://circuitverse.org/users/29247/projects/1aboratorio-09>

