 


Electrónica Digital
Laboratorio #6

Parte No. 1



Caja Negra

 


Tabla de transiciones

Presente	Input		Futuro	Output
	A	B		
S0	1	X	S1	0
S0	0	X	S0	0
S1	X	1	S2	0
S1	X	0	S0	0
S2	0	0	S0	0
S2	1	1	S2	1
S2	1	0	S0	0
S2	0	1	S0	0

Tabla codificada

00	S0
01	S1
10	S2

Tabla de transiciones de estado codificado

Actual S1 S0		Input		Futuro S1' S0'		Output
		A	B			
0	0	1	X	0	1	0
0	0	0	X	0	0	0
0	1	X	1	1	0	0
0	1	X	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0


Expresiones booleanas

$$S1' = S0 B + S1 A B$$

$$S0' = S1' S0' A$$

$$y = S1 A B$$

Implementación en Circuitverse

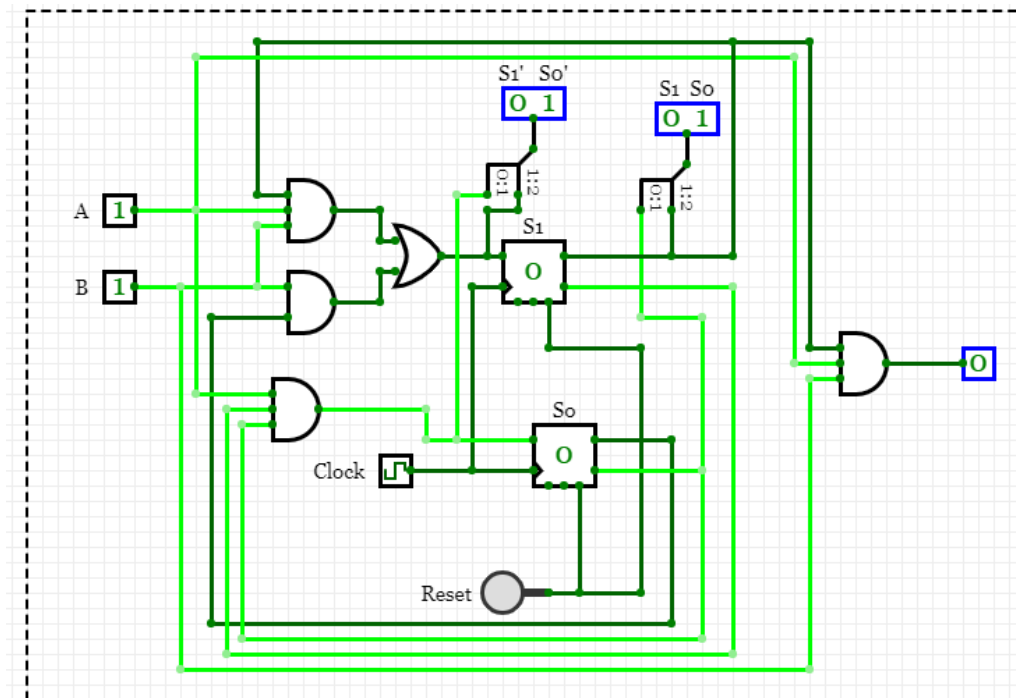

Implementación en Logic Friday

Term	S1	S0	A	B	=>	S1'	S0'	Y
0	0	0	0	0		0	0	0
1	0	0	0	1		0	0	0
2	0	0	1	0		0	1	0
3	0	0	1	1		0	1	0
4	0	1	0	0		0	0	0
5	0	1	0	1		1	0	0
6	0	1	1	0		0	0	0
7	0	1	1	1		1	0	0
8	1	0	0	0		0	0	0
9	1	0	0	1		0	0	0
10	1	0	1	0		0	0	0
11	1	0	1	1		1	0	1
12	1	1	0	0		X	X	X
13	1	1	0	1		X	X	X
14	1	1	1	0		X	X	X
15	1	1	1	1		X	X	X

Ecuaciones booleanas

Entered by truthtable:

$$S1' = S1' S0 A' B + S1' S0 A B + S1 S0' A B;$$

$$S0' = S1' S0' A B' + S1' S0' A B;$$

$$Y = S1 S0' A B;$$


Minimized:

$$S1' = S0 B + S1 A B;$$

$$S0' = S1' S0' A ;$$

$$Y = S1 A B;$$

Parte No. 2

 

Parte No. 3


3)

Número	Código Gray
0	000
1	001
2	011
3	010
4	110
5	111
6	101
7	100

cambia en el flanco de reloj
(0, N-1)

Entrada = 1 ↑

Entrada = 0 ↓

 

Cajas Negra

 


Tabla de salidas

Presente			output		
S ₂	S ₁	S ₀	y ₁	y ₂	y ₃
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0

Expresiones booleanas

$$S_2' = S_2' S_1 S_0 P + S_2' S_1' S_0' P' + S_2 S_0 P' + S_2 S_1 P' + S_2 S_1 S_0'$$

$$S_1' = S_1 S_0 P' + S_1' S_0 P + S_1' S_0' P'$$

$$S_0' = S_0'$$


Tabla de transiciones

Presente	input	futuro
E ₀	0	E ₇
E ₀	1	E ₁
E ₁	0	E ₀
E ₁	1	E ₂
E ₂	0	E ₁
E ₂	1	E ₃
E ₃	0	E ₂
E ₃	1	E ₄
E ₄	0	E ₃
E ₄	1	E ₅
E ₅	0	E ₄
E ₅	1	E ₆
E ₆	0	E ₅
E ₆	1	E ₇
E ₇	0	E ₆
E ₇	1	E ₀

Tabla de transiciones modificada

Presente			input	futuro		
S ₂	S ₁	S ₀	up / down	S ₂	S ₁	S ₀
1	1	1	0	1	1	1
0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	0
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	0	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0

Implementación en Circuitverse

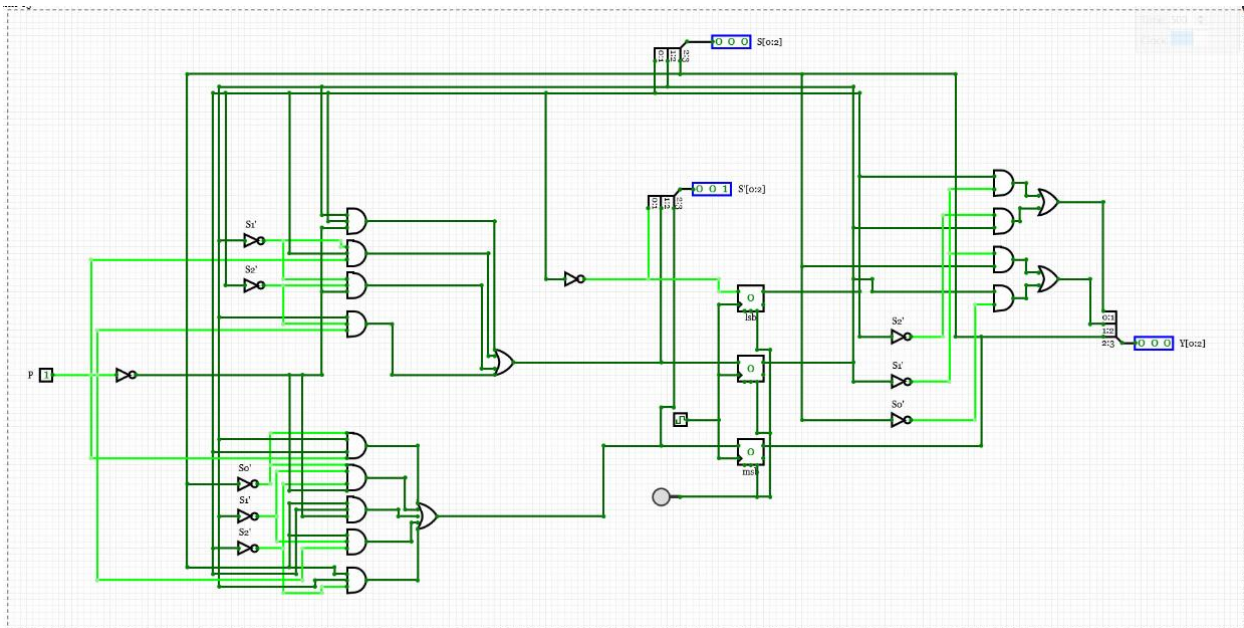

Implementación en Logic Friday

Term	S2	S1	S0	P	=>	S2'	S1'	S0'
0	0	0	0	0		1	1	1
1	0	0	0	1		0	0	1
2	0	0	1	0		0	0	0
3	0	0	1	1		0	1	0
4	0	1	0	0		0	0	1
5	0	1	0	1		0	1	1
6	0	1	1	0		0	1	0
7	0	1	1	1		1	0	0
8	1	0	0	0		0	1	1
9	1	0	0	1		1	0	1
10	1	0	1	0		1	0	0
11	1	0	1	1		1	1	0
12	1	1	0	0		1	0	1
13	1	1	0	1		1	1	1
14	1	1	1	0		1	1	0
15	1	1	1	1		0	0	0

Ecuaciones booleanas

Entered by truthtable:

$S2' = S2' S1' S0' P' + S2' S1 S0 P + S2 S1' S0' P + S2 S1' S0 P' + S2 S1' S0 P + S2 S1 S0' P' + S2' S1 S0 P + S2' S1 S0' P + S2' S1 S0 P' + S2 S1' S0' P' + S2 S1' S0 P + S2 S1 S0' P + S2 S1 S0 P';$
 $S1' = S2' S1' S0' P' + S2' S1' S0 P + S2' S1 S0' P + S2' S1 S0 P' + S2 S1' S0' P' + S2 S1' S0 P + S2 S1 S0' P + S2 S1 S0 P';$
 $S0' = S2' S1' S0' P' + S2' S1' S0' P + S2' S1 S0' P' + S2' S1 S0' P + S2 S1' S0' P' + S2 S1' S0' P + S2 S1 S0' P' + S2 S1 S0' P;$

Minimized:

$S2' = S2' S1 S0 P + S2' S1' S0' P' + S2 S1' S0 + S2 S0' P + S2 S1 P';$
 $S1' = S1' S0 P + S1 S0' P + S1 S0 P' + S1' S0' P';$
 $S0' = S0' ;$

Tabla de salidas

Term	S2	S1	S0	=>	Y2	Y1	Y0
0	0	0	0		0	0	0
1	0	0	1		0	0	1
2	0	1	0		0	1	1
3	0	1	1		0	1	0
4	1	0	0		1	1	0
5	1	0	1		1	1	1
6	1	1	0		1	0	1
7	1	1	1		1	0	0

Ecuaciones de salida

Entered by truthtable:

$$Y2 = S2 \ S1' \ S0' + S2 \ S1' \ S0 + S2 \ S1 \ S0' + S2 \ S1 \ S0;$$
$$Y1 = S2' \ S1 \ S0' + S2' \ S1 \ S0 + S2 \ S1' \ S0' + S2 \ S1' \ S0;$$
$$Y0 = S2' \ S1' \ S0 + S2' \ S1 \ S0' + S2 \ S1' \ S0 + S2 \ S1 \ S0';$$

Minimized:

$$Y2 = S2 ;$$
$$Y1 = S2' \ S1 + S2 \ S1' ;$$
$$Y0 = S1' \ S0 + S1 \ S0';$$

Parte 4

Un *blocking assignment* trabaja “en serie” debido a que tiene que ejecutarse antes de que se ejecuten los estados que le siguen en un bloque secuencial. Sin embargo, no evitará la ejecución de declaraciones que se ejecutan en un bloque paralelo. Por otro lado, para asignarlas se utiliza el signo igual (=).

Ejemplo

```
module blocking(clk, a, c);
input clk;
input a;
output c;

wire clk, a;
reg c, b;

always @ (posedge clk)
begin
    b = a;
    c = b;
end
endmodule
```

Un *nonblocking statement* permite programar asignaciones sin bloquear el flujo del procedimiento. Por lo que, se puede utilizar al momento de realizar varias asignaciones de registros dentro del mismo paso del tiempo sin preocuparse por el orden o la dependencia de cada uno y para asignarla se utiliza <= Por esta razón se dice que se parece más al hardware real que las asignaciones de bloqueo.

Ejemplo

```
module fulladder(input logic a, b, cin,
                 output logic s, cout);
    logic p, g;

    always_comb
    begin
        p <= a ^ b;
        g <= a & b;

        s <= p ^ cin;
        cout <= g | (p & cin);
    end
endmodule
```

Parte No. 5

C1	R	S	C	D
0	x	1	xxxx	1111
1	x	1	xxxx	1111
0	x	1	xxxx	1111
1	x	1	xxxx	1111
0	x	1	xxxx	1111
1	1	0	0000	0000
0	1	0	0000	0000
1	1	0	0000	0000
0	1	0	0000	0000
1	1	0	0000	0000
0	0	0	0100	0000
1	0	0	0100	0100
0	0	0	0100	0100
1	0	0	0100	0100
0	0	0	0100	0100
1	0	0	1010	1010
0	0	0	1010	1010
1	0	0	1010	1010
0	0	0	1010	1010
1	0	0	1010	1010
0	0	0	1100	1010
1	0	0	1100	1100
0	0	0	1100	1100
1	0	0	1100	1100

Parte No. 6

Tabla de la máquina de estados finitos Ejercicio 01

Maquina de estados finitos Ej01

A	B	Y
0	0	0
1	0	0
1	1	0
1	1	1
0	0	0
1	0	0
0	0	0


Tabla de la máquina de estados finitos Ejercicio 03

Maquina de estados finitos Ej03

P	Y0	Y1	Y2
1	0	0	0
1	1	0	0
1	1	1	0
1	0	1	0
1	0	1	1
0	0	1	1
0	0	1	0
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	1	1
1	1	0	1
1	0	0	1
1	0	0	0
1	1	0	0
0	1	0	0
0	0	0	0
0	0	0	1
0	1	0	1
0	1	1	1

gtkwave Lab06_tb.vcd Lab06_tb.gtkw

Diagrama de timing para ambos ejercicios

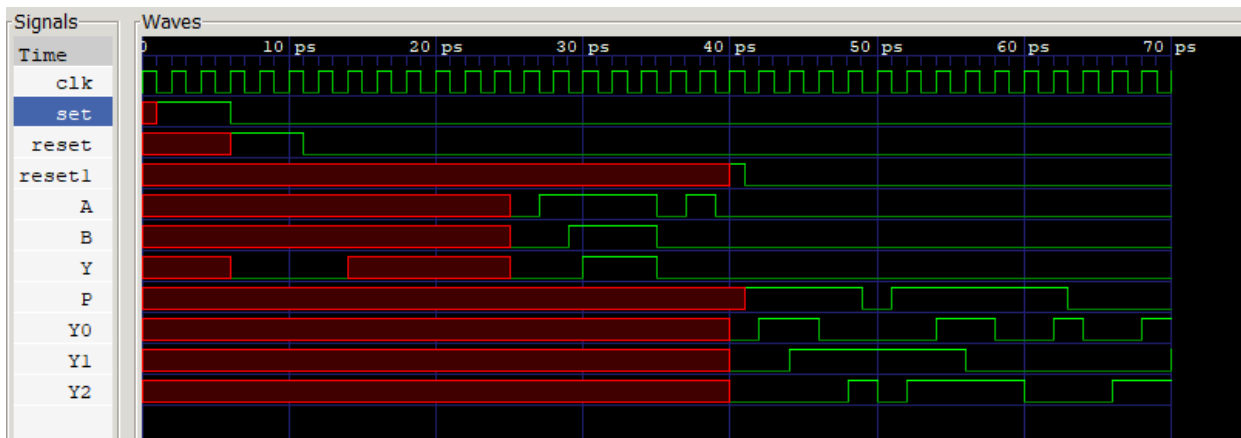

Link del repositorio:

https://github.com/valeelorraine/Laboratorios_Digital