

## Electrónica digital Laboratorio No. 10

### Ejercicio No. 1

### Código en Verilog

```
// Flip Flop 4 bits tipo D de 4 bits con reset síncrono y asíncrono
module FFD4(input wire clk, reset, EN,
  input wire [3:0]C,
  output reg [3:0]D);

// Con always una sección del código estará siempre activado
always @ (posedge clk, posedge reset) begin // Count on the rising edge of the clk

  if(reset) begin // En caso de reset colocar todas las salidas en 0
    D <= 4'b0;
  end

  else if (EN) begin // Entrada igual a la salida
    D <= C;
  end

end
endmodule

// Flip Flop tipo D de 8 bits
module FETCH(input wire clk, reset, EN, input wire [7:0]D, output wire[3:0]instr, oprnd);

  FFD4 A1(clk, reset, EN, D[7:4], instr); // bits más significativos
  FFD4 B1(clk, reset, EN, D[3:0], oprnd); // bits menos significativos
endmodule

// Implementar un contador de 12 bits con un enable y capaz de hacer un load
module contador(input wire clk, rst, EN, blo,
  input wire [11:0]load,
  output reg [11:0]val);
```

```
// Non-blocking assignment
always @(posedge clk or posedge rst or posedge blo) begin

  if(rst == 1) // Colocar todos los valores en 0
    val <= 12'b0;

  else if(EN == 1) //Enabled encendido cuenta en cada flanco de reloj
    val <= val + 1;

  else if(blo == 1) // Blo encendido entonces Load comienza a contar
    val <= load;

end
endmodule

// Implementación de la memoria ROM de 4Kx8
module Mrom(input wire [11:0]address,
  output wire [7:0]D); // Tamaño del dato de 8 bits

  reg[7:0] Mrom[0:4095]; // Ancho y localidades de memoria

// Inicializar la memoria
initial begin
  $readmemb("Mrom.list", Mrom); // Leer los valores de la lista en binario
end

assign D = Mrom[address]; // Asignarle el valor en la dirección dada
endmodule

// Integracion labo
// Integrador(input wire clk, reset, ENPC, ENF, blo, input wire [11:0]load, output wire [7:0]P_B, output wire [3:0]instr, output wire [3:0]oprnd);
// wire [11:0]PC;
// contador C1(clk, reset, ENPC, blo, load, PC);
// Mrom Mrom(P_B);
// FETCH C2(clk, reset, ENF, P_B, instr, oprnd);
endmodule
```

### Testbench

```
// Testbench del circuito mostrado en el diagrama

module testbench();
  reg clk, reset, ENPC, ENF, blo;
  reg [11:0]load;
  wire [7:0]P_B;
  wire[3:0]instr;
  wire [3:0]oprnd;

  // Reloj de una unidad de tiempo con cambio en el flanco
  always
    #1 clk = ~clk;

  // Iteración del módulo
  integrador U1(clk, reset, ENPC, ENF, blo, load, P_B, instr, oprnd);

  // Prueba para el Flip Flop tipo D de 8 bits
  initial begin
    #1
    $display("\n");
    $display(" Programa ");
    $display("\n");
    $display("-----|-----");
    $display("Clk reset ENPC ENF blo load | P_B instr oprnd |");
    $display("-----|-----");
    $monitor("%b %b %b %b %b | %b %b |", clk, reset, ENPC, ENF, blo, load, P_B, instr, oprnd);

    clk = 0; reset = 1; ENF = 0; ENPC = 0; blo = 0; load = 12'b000000000000;
    #2 reset = 0; ENF = 1; ENPC = 1; blo = 0;
    #2 reset = 0; ENF = 1; ENPC = 1; blo = 0;
    #2 reset = 0; load = 12'b000000000100;
    #2 reset = 0; ENF = 1; ENPC = 1; blo = 1;
    #3 reset = 0; ENF = 0; ENPC = 0; blo = 0;

  end
end
```


```
initial
  #35 $finish;

// GTK wave
initial begin
  $dumpfile("Lab10_tb.vcd");
  $dumpvars(0, testbench);
end
endmodule
```

### Prueba realizada

Clk	reset	ENPC	ENF	blo	load	P_B	instr	oprnd
0	1	0	0	0	000000000000	00000000	0000	0000
1	1	0	0	0	000000000000	00000000	0000	0000
0	0	1	0	0	000000000000	00000000	0000	0000
1	0	1	1	0	000000000000	11110000	0000	0000
0	0	1	1	0	000000000000	11110000	0000	0000
1	0	1	1	0	000000000000	00111010	1111	0000
0	0	1	1	0	000000000100	00111010	1111	0000
1	0	1	1	0	000000000100	11101100	0011	1010
0	0	1	1	1	000000000100	01100000	0011	1010
1	0	1	1	1	000000000100	01111000	0110	0000
0	0	1	1	1	000000000100	01111000	0110	0000
1	0	0	0	0	000000000100	01111000	0110	0000
0	0	0	0	0	000000000100	01111000	0110	0000
0	0	0	0	0	000000000100	01111000	0110	0000
1	0	0	0	0	000000000100	01111000	0110	0000
0	0	0	0	0	000000000100	01111000	0110	0000
0	0	0	0	0	000000000100	01111000	0110	0000
1	0	0	0	0	000000000100	01111000	0110	0000
0	0	0	0	0	000000000100	01111000	0110	0000
0	0	0	0	0	000000000100	01111000	0110	0000
1	0	0	0	0	000000000100	01111000	0110	0000
0	0	0	0	0	000000000100	01111000	0110	0000
0	0	0	0	0	000000000100	01111000	0110	0000
1	0	0	0	0	000000000100	01111000	0110	0000
0	0	0	0	0	000000000100	01111000	0110	0000
0								

## Diagrama de Timing

 

Para realizar implementar el program counter, la program rom y el fetch en un solo módulo se crearon los módulos de cada uno. El FETCH es un FF de 8 bits con dos salidas las cuales se dividen en instrucciones y operaciones. El program counter es un contador de 12 bits con un enable y capaz de hacer un load por lo que, a este, se le incluyó un bit para controlar el load. Por último, el program rom esta conformado por una memoria de 4Kx8 y se utilizó el comando \$readmemb para leer información de un documento externo.

Para el testbench se comprobó que el load funcionara apropiadamente, así como ambos enables permitieran pasar el valor establecido y para que el load comience a contar.

## Ejercicio No. 2

```
// Módulo acumulador Flip Flop tipo D de 4 bits
module ACCUMULATOR(input wire clk, reset, EN,
    input wire [3:0]ALU,
    output reg [3:0]ACCU);

// Con always una sección del código estará siempre activado
always @(posedge clk, posedge reset) begin // Count on the rising edge of the clk

    if(reset) begin // En caso de reset colocar todas las salidas en 0
        ACCU <= 4'b0;
    end

    else if (EN) begin // Entrada igual a la salida
        ACCU <= ALU;
    end

end

endmodule

// Módulo Buffer triestado
module BT(input wire EN,
    input wire [3:0]I,
    output wire [3:0]Y); // Salida de 4 bits del buffer

    assign Y = (EN) ? I : 4'bz; // Cuando EN = 0 la salida está en alta impedancia
endmodule
```

```
// Módulo ALU
module ALU(input wire [3:0]ACCU,
  input wire [3:0]BUFFER,
  input wire [2:0]S,
  output wire [3:0]SAL,
  output wire C, ZERO);

  reg [4:0]OF; // el 5to bit es por si hay un overflow

  always @ (ACCU, BUFFER, S) begin
    case(S)
      3'b000: OF <= ACCU;
      3'b001: OF <= ACCU - BUFFER;
      3'b010: OF <= BUFFER;
      3'b011: OF <= ACCU + BUFFER;
      3'b100: OF <= (ACCU ~| BUFFER);
      default: OF <= 5'b00000; // Si no es alguna operación la salida es igual a 0
    endcase
  end

  assign SAL = OF[3:0];
  assign C = OF[4];
  assign ZERO = (OF == 5'b00000) ? 1:0;
endmodule

// Módulo para juntar la ALU, los buffers y el acumulador
module operacional(input wire clk, reset, ENA, ENB, ENC,
  input wire [2:0]S,
  input wire [3:0]OPRND,
  output wire [3:0]SAL,
  output wire [3:0]DATA,
  output wire [3:0]ALU_SAL,
  output wire [3:0]ACCUMULATOR,
  output wire C, ZERO); //Enable de los buffers y del acumulador
```

```
// Módulo para juntar la ALU, los buffers y el acumulador
module operacional(input wire clk, reset, ENA, ENB, ENC,
    input wire [2:0]S,
    input wire [3:0]OPRND,
    output wire [3:0]SAL,
    output wire [3:0]DATA,
    output wire [3:0]ALU_SAL,
    output wire [3:0]ACCUMLATOR,
    output wire C, ZERO); //Enable de los buffers y del acumulador

    wire [3:0]BUFFER;
    wire [3:0]ACCU;
    wire [3:0]ALU;

    // Instanciación de los módulos
    BT R2(ENB, OPRND, BUFFER);
    BT R3(ENC,ALU, SAL);
    ACCUMULATOR R4(clk, reset, ENA, ALU, ACCU);
    ALU R1(ACCU, BUFFER, S, ALU, C, ZERO);

    assign DATA = BUFFER;
    assign ALU_SAL = ALU;
    assign ACCUMLATOR = ACCU;

endmodule
```

## Testbench

```
// Testbench
module testbench();
    reg clk, reset, ENH, ENB, ENC;
    reg [10:0]A;
    reg [10:0]OPAND;
    wire [10:0]DATA;
    wire [10:0]SAL;
    wire [10:0]ALU_SAL;
    wire [10:0]ACC0;
    wire C, ZERO;

    // Señal de una unidad de tiempo con cambio en el flanco
    always
        #1 clk = ~clk;

    // Instanciación del módulo
    operacional u1(clk, reset, ENH, ENB, ENC, S, OPAND, SAL, DATA, ALU_SAL, ACC0, C, ZERO);

initial begin
    #1
    $display("u1");
    $display("Ejercicio No. 2");
    $display("u1");
    $display("-----");
    $display("clk reset ENH ENB ENC S OPAND SAL DATA ALU_SAL ACC0 C ZERO");
    $monitor(" %b %b %b %b %b %b %b %b %b %b %b %b %b %b %b %b %b %b %b %b %b %b",
        clk, reset, ENH, ENB, ENC, S, OPAND, SAL, DATA, SAL, ACC0, C, ZERO);
end
```

```
#1 clk = 0; reset = 1; ENA = 1; ENB = 1; ENC = 1; S = 3'b000;
#2 reset = 0;
#2 OPRND = 4'b1010;
#2 S = 3'b010;
#2 S = 3'b001;
#2 S = 3'b011;
#2 S = 3'b100; ENC = 0; OPRND = 4'b1111;
#2 S = 3'b010;
#2 ENC = 1;
#2 S = 3'b000;
#2 ENB = 0; OPRND = 4'b0001;
#2 S = 3'b010;
#2 ENB = 1;

end

initial
#30 $finish;


// GTK wave
initial begin
$dumpfile("Ejercicio_2_tb.vcd");
$dumppvars(0, testbench);
end
endmodule
```

utilizó un bus de 5 bits para que, al momento de haber un overflow, en la bandera del carry se evidencie este comportamiento.

Para finalizar, en el módulo del testbench se probaron diferentes operaciones para comprobar que el funcionamiento era el correcto.

**Link al repositorio:**  
[https://github.com/valeelorraine/Laboratorios\\_Digital](https://github.com/valeelorraine/Laboratorios_Digital)

Diagrama de Timing

 

Ejercicio No. 2

clk	reset	ENA	ENB	ENC	S	OPRND	SAL	DATA	SALIDA	ACCU	C	ZERO
x	x	x	x	x	xxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	x	x
0	1	1	1	1	000	xxxx	0000	xxxx	0000	0000	0	1
1	1	1	1	1	000	xxxx	0000	xxxx	0000	0000	0	1
0	1	1	1	1	000	xxxx	0000	xxxx	0000	0000	0	1
1	0	1	1	1	000	xxxx	0000	xxxx	0000	0000	0	1
0	1	1	1	1	000	1010	0000	1010	0000	0000	0	1
1	0	1	1	1	000	1010	0000	1010	0000	0000	0	1
0	1	1	1	1	010	1010	1010	1010	1010	0000	0	0
1	1	1	1	1	010	1010	1010	1010	1010	0000	0	0
0	1	1	1	1	001	1010	0000	1010	0000	1010	0	1
1	0	1	1	1	001	1010	0110	1010	0110	0000	1	0
0	1	1	1	1	011	1010	1010	1010	1010	0000	0	0
1	0	1	1	1	011	1010	0100	1010	0100	1010	1	0
0	1	1	1	0	100	1111	2222	1111	2222	1010	1	0
1	0	1	1	0	100	1111	2222	1111	2222	0000	1	0
0	1	1	1	0	010	1111	2222	1111	2222	0000	0	0
1	0	1	1	0	010	1111	2222	1111	2222	1111	0	0
0	1	1	1	1	010	1111	1111	1111	1111	1111	0	0
1	0	1	1	1	010	1111	1111	1111	1111	1111	0	0
0	1	1	1	1	000	1111	1111	1111	1111	1111	0	0
1	0	1	1	1	000	1111	1111	1111	1111	1111	0	0
0	1	1	0	1	000	0001	1111	2222	1111	1111	0	0
1	0	1	0	1	000	0001	1111	2222	1111	1111	0	0
0	1	0	1	0	010	0001	2222	2222	2222	1111	0	x
1	0	1	0	1	010	0001	2222	2222	2222	2222	0	x
0	1	1	1	1	010	0001	0001	0001	0001	2222	0	0
1	0	1	1	1	010	0001	0001	0001	0001	0001	0	0
0	1	1	1	1	010	0001	0001	0001	0001	0001	0	0
1	0	1	1	1	010	0001	0001	0001	0001	0001	0	0
0	1	1	1	1	010	0001	0001	0001	0001	0001	0	0
1	0	1	1	1	010	0001	0001	0001	0001	0001	0	0
0	1	1	1	1	010	0001	0001	0001	0001	0001	0	0

gtkwave Ejercicio\_2\_tb.vcd Ejercicio\_2\_tb.gtkw

Para implementar el acumulador, la ALU, y ambos bus drivers se utilizó un FF de 4 bits para crear el acumulador. Asimismo, para los bus drivers se utilizó un buffer tri estado que fue instanciado para obtener dos. Su comportamiento se basa en que al estar Enable en 0 la salida estará en altaimpedancia. Por otro lado, para la Alu cabe mencionar que se